

SMART WATER SYSTEM

κ. Ιωάννης Ανδρεάδης

ΤΖΙΤΖΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 58123 ΚΟΥΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 57796

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	σελ 1
Μεθοδολογία	σελ 2
Εξαρτήματα Βασική λειτουργία αισθητήρων	σελ 2 σελ 7
Διάταξη	σελ
Αποτελέσματα	σελ
Συμπεράσματα	σελ

Συνδεσμος github $\underline{https://github.com/PavlosTzitzos/smart-water-meter}$

Εισαγωγή

To smart water system με το οποίο ασχολούμαστε θέλουμε να μετρήσουμε τρεις παραμέτρους, την παροχή νερού, την θερμοκρασία στην επιφάνεια του σωλήνα και στο εσωτερικό του νερου, συγκρίνοντας μάλιστα την διαφορά θερμοκρασίας αυτό των δύο παραμέτρων. Με την παροχή νερού μπορούμε να ελέγξουμε πόσο νερό καταναλώνουμε. Έτσι μπορουμε να σώσουμε πόρους σε μια εγκατάσταση. Αντίστοιχα με τους αισθητήρες θερμοκρασίας διαπιστώνουμε την θερμική απόδοση των σωλήνων και μπορούμε ουσιαστικά να μετρήσουμε πόση θερμότητα (δηλαδή ενέργεια) χάνουμε στην μεταφορά νερού (π.χ. άμα χρειάζεται να στείλουμε ζεστό νερό) και θα δούμε πόσο ποιοτικοί είναι σε μια εγκατάσταση. Οι εφαρμογές αυτών των μετρήσεων επεκτείνονται σε όποια εγκατάσταση η βιομηχανία ουσιαστικά χρησιμοποιεί νερό, από υδροηλεκτρικά εργοστάσια σε σύστημα ύδρευσης πόλεων μέχρι ακόμα και πειρηνικούς αντιδραστήρες που θέλουμε να μετρήσουμε θερμοκρασία (να μην υπερβεί μια συγκεκριμένη θερμοκρασία). Το project με το οποίο ασχολούμαστε μπορεί να βρει εφαρμογή και σε καθημερινές χρήσεις όπως για παράδειγμα αν συνδεθεί με το τηλέφωνο του μπάνιου ή το νεροχύτη της κουζίνας μπορούμε να ορίσουμε μία συγκεκριμένη παροχή νερού και μία συγκεκριμένη θερμοκρασία αντί να τις ρυθμίζουμε χειροκείνητα. Και να έχουμε έτσι μέσα στο σπίτι μας κάποιες στάνταρ θερμοκρασίες που μπορούν να αυτοματοποιηθούν ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητα μας. Αυτό που κάναμε εμείς ουσιαστικά είναι ένα κύκλωμα με τους τρεις αυτους αισθητήρες όπου παίρνουμε τα δεδομένα θερμοκρασίας και παροχής, τα μετατρέπουμε από αναλογικά σε ψηφιακά και τα αποθηκεύουμε σε μία εξωτερική κάρτα SD. Τέλος απεικονίζουμε σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις πάνω σε μια LCD οθόνη.

Μεθοδολογία:

Εξαρτήματα: Πολύμετρο



UT33+ Series Palm Size Multimeters

The new generation UT33+ series redefines the performance standards for entry-level digital multimeters. Our innovative industrial design ensures that these products can withstand 2 meters drop. The new LCD display layout provides a better user experience. This series ensures that users can work safely in CAT II 600V environment. Special features are, 2mF capacitance test (UT33A+); battery test (UT33B+); temperature measurement function (UT33C+); non-contact voltage (NCV) test (UT33D+).

Models in UT33+ Series: UT33A+, UT33B+, UT33C+, UT33D+



Τροφοδοτικο της meanwell




Τροφοδοτικό 12V 4.2A 50.4W MeanWell - LRS-50-12

από MEAN WELL


Κωδικός: 48-00015012

Ογκομετρικό βάρος: 0.3kg Εγγύηση: 36 Μήνες Εγγύηση Κατασκευαστή Κατασκευαστής: MEAN WELL Part Number: LRS-50-12 Χώρα Προέλευσης: Κίνα


Σωληνοειδής βαλβίδα

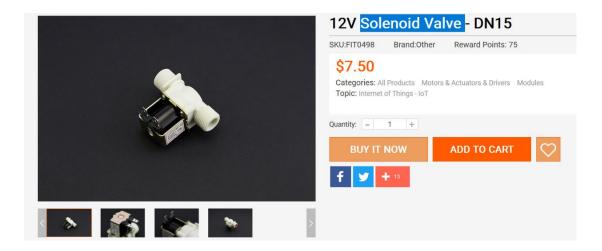

Αισθητήρας παροχής νερού

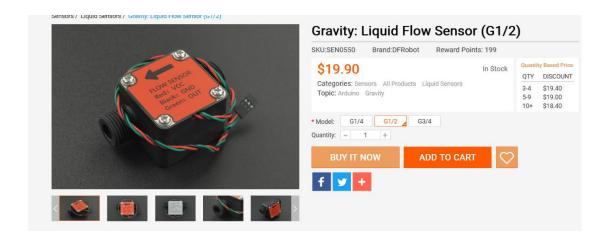

Θερμιστορ

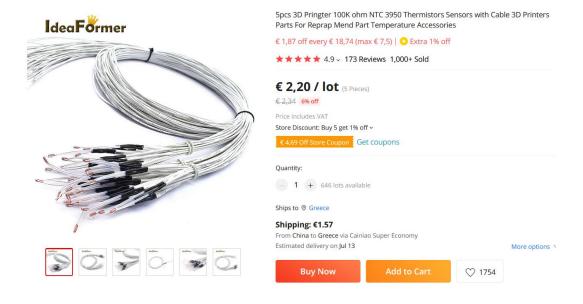



Τρανζίστορ




Transistor PNP 1.5A - BD136

από STMicroelectronics

Κωδικός: 05-00213520

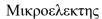Ογκομετρικό βάρος: 0kg Κατασκευαστής: STMicroelectronics Part Number: BD136 Χώρα Προέλευσης: Κίνα











ADS1115 16-Bit ADC - 4 Channel with Programmable Gain Amplifier

από Adafruit

For microcontrollers without an analog-to-digital converter or when you want a higher-precision ADC, the ADS1115 provides 16-bit precision at 860 samples/second over I2C.

Κωδικός: 09-00001085

Ογκομετρικό βάρος: 0kg Κατασκευαστής: Adafruit Part Number: ADA1085 Χώρα Προέλευσης: ΗΠΑ

Οθονη LCD



Basic 16x2 Character LCD -White on Blue 5V

Οθόνη LCD (τύπου Hitachi HD44780) 16 χαρακτήρων και 2 γραμμών με μπλέ φόντο και λευκούς χαρακτήρες.

Κωδικός: 19-00016201 Ογκομετρικό βάρος: 0.02kg Χώρα Προέλευσης: Κίνα

Μικροηελεκτής WeMos



WeMos D1 mini Pro ESP8266 (V1.0) - 4Mbytes

από WEMOS

The WeMos D1 min PRO is a miniature wireless 802.11 (Wiffi) microcontroller development board. It turns the very popular ESP8266 wireless microcontroller...

Κωδικός: 19-00011865

Ογκομετρικό βάρος: 0.01kg Κατασκευαστής: WEMOS Χώρα Προέλευσης: Κίνα Βασική λειτουργία αισθητήρων

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας λειτουργεί ως εξής. Ουσιαστικά όταν έρχεται σε επαφή με το νερό ο αισθητήρας, αλλάζει η αντίσταση που έχει εσωτερικά η οποία αντίστοιχα επηρεάζει την τάση. Μετρώντας την αλλαγή της στάσης βρίσκουμε την θερμοκρασία. Ο αισθητήρας λειτουργεί με διαιρέτη τάσης ο τύπος του οποίου είναι:

$$R = R_{ref} \cdot \frac{V_{ADC0}}{V_{DD} - V_{ADC0}}$$


Ο τύπος μετατροπής της θερμοκρασίας από κέλβιν σε κελσίου είναι


$$T(^{o}C) = T(K) - 273.15$$
Και ο τύπος του $T(K)$

$$T(K) = \frac{1}{\frac{\log \frac{R}{R_{25}o_{C}}}{beta} + \frac{1}{273.15 + 25}}$$


Ο αισθητήρας παροχής νερού που χρησιμοποιούμε λειτουργεί με το φαινόμενο Hall όπου ένα μαγνητάκι είναι προσκολημένο σε ρότορα και καθώς περιστρέφεται προκαλεί μαγνητικό πεδίο που το δέχεται ένας αισθητήρας hall και στέλνει ηλεκτρικό σήμα. Στο συγκεκριμένο αισθητήρα κάθε 150 παλμούς έχουμε 1L νερού.

Διάταξη

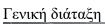

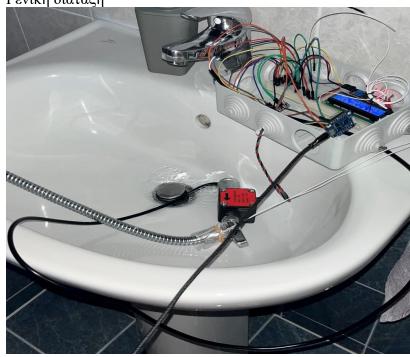

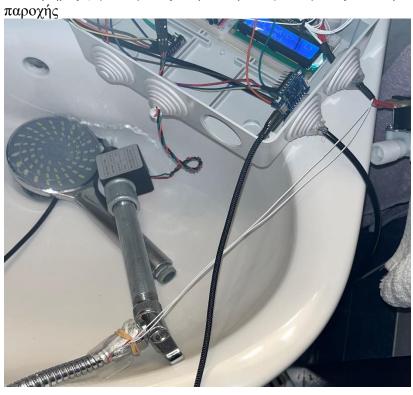Αισθητήρες (εφαπτόμενος στη σωλήνα, εφαπτόμενος στο νερό και αισθητήρας



Με το που ολοκληρώσαμε τον κώδικα και το συνδέσαμε με την πλακέτα WeMos, προσκωλήσαμε τους αισθητήρες με την παροχή νερού και το αφήσαμε να τρεξει

